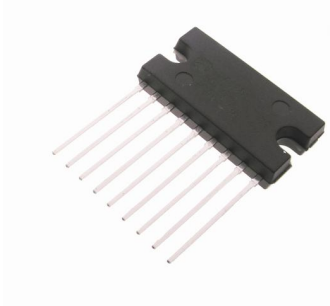


20 watts plus simple, tu meurs!

Réalisable par tout un chacun, avec seulement 3 composants! pas de PCB! monté en câblage volant avec un peu de soin, vous voilà l'heureux possesseur pour quelques euros d'un ampli 20W ou 2X11W en stéréo.

Pas besoin de longues explications, voilà ce qu'il vous faut:



Ampli TDA1519A



Condensateur polarisé 2200uF



Condensateur 100nF

Allez! voilà quand même le schéma tiré de la datasheet:

